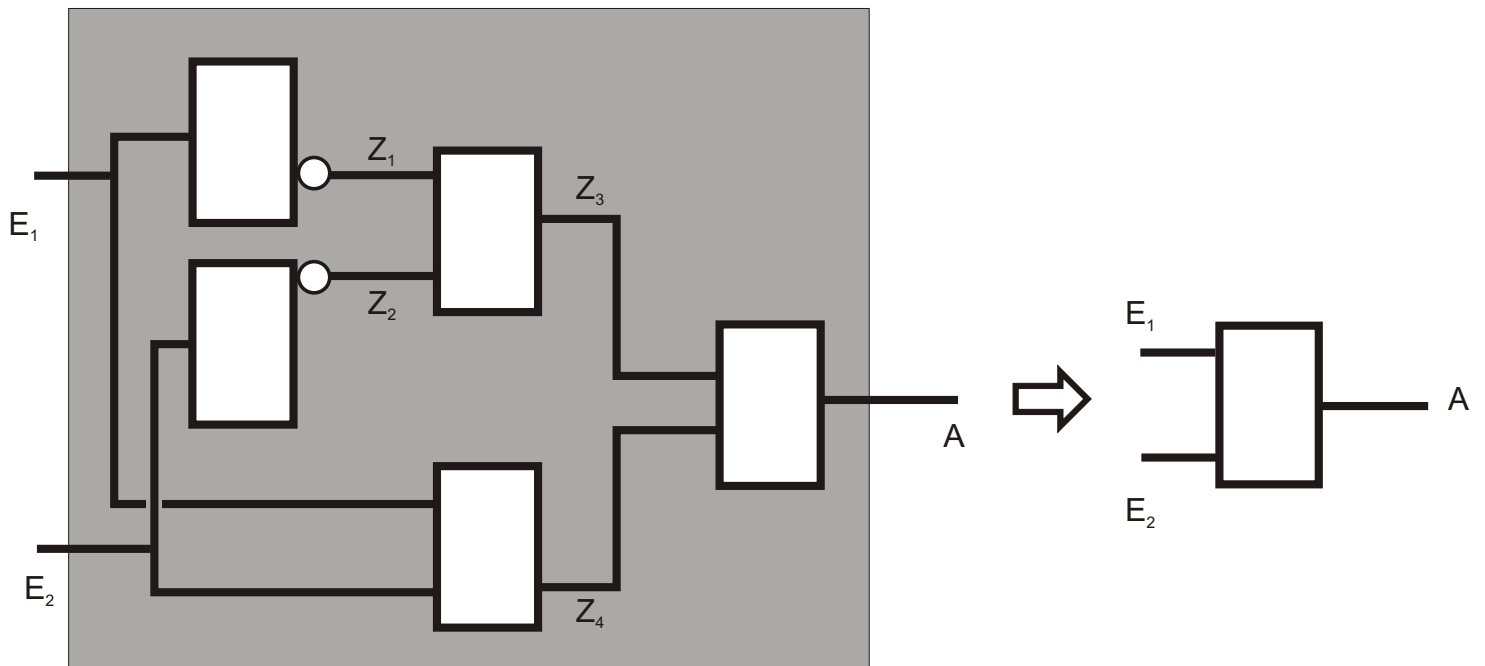


Die.....



E_1	E_2	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	A


Am Ausgang liegt nur dann 1 an, wenn

.....

Dieschaltung eignet sich zum

.....

Die.....

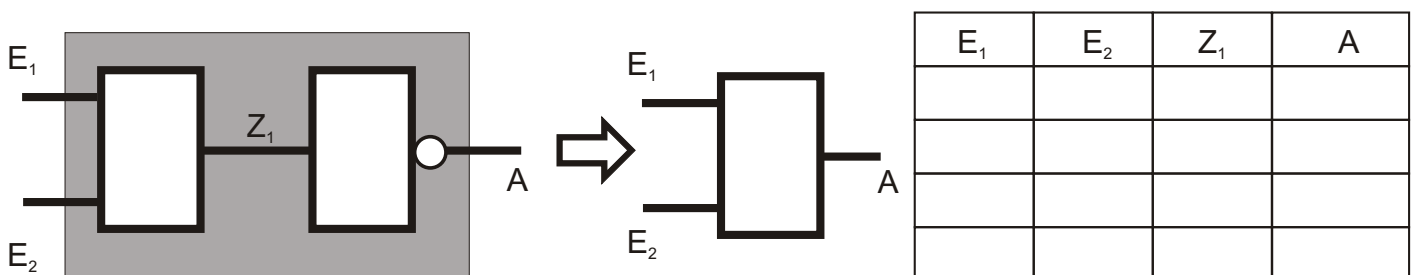

E_1	E_2	Z_1	A

Der Ausgang ist 1, wenn

Frage: Was unterscheidet die Antivalenzschaltung von der OR-Schaltung?

.....

.....