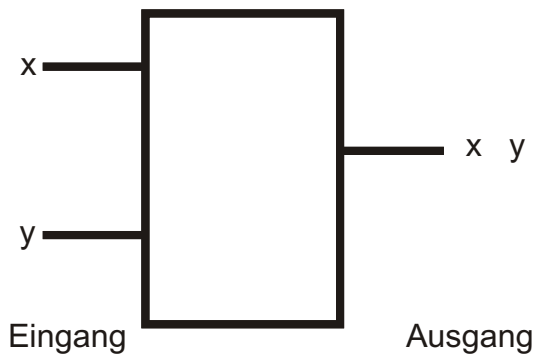



Die - Funktion



Eingang		Ausgang
x	y	

Am Ausgang liegt nur dann 1 an, wenn

Die - Funktion

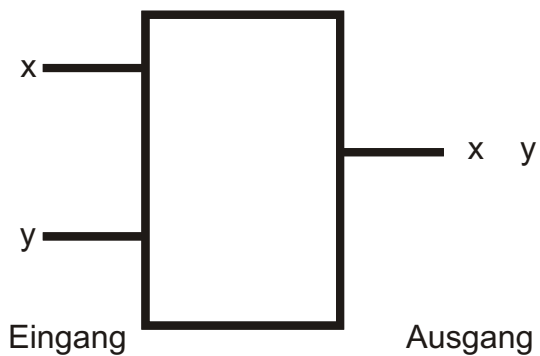

Eingang		Ausgang
x	y	

Am Ausgang liegt nur dann 1 an, wenn

Schaltplan einer Alarmanlage

